

Série de TD 2 sur « Les Mémoires ».

Ex 01:

Donner les différents types de mémoires utilisées en définissant les acronymes.

Ex 02:

Donner le schéma fonctionnel standard d'un boîtier mémoire.

Ex 03:

Donner le schéma fonctionnel standard de la connexion d'un boîtier mémoire.

Ex 04:

Donner le chronogramme de l'écriture en mémoire.

Ex 05:

Donner le chronogramme d'écriture en mémoire.

Ex 06:

Nous désirons réaliser la connexion d'un boîtier mémoire de capacité 8 k octets sur un bus d'adresse 16 bits d'un microprocesseur 8 bits.

- Donner le nombre de lignes d'adresse nécessaire pour cette connexion
- Réaliser cette connexion et donner le schéma fonctionnel de cette connexion.
-

Bon courage!!.